




ADI-SOYADI: \_\_\_\_\_

NUMARASI: \_\_\_\_\_

İMZA: \_\_\_\_\_

**MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ****BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ****ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ****FÖY-9 (GRUP-2)****Transistörler**

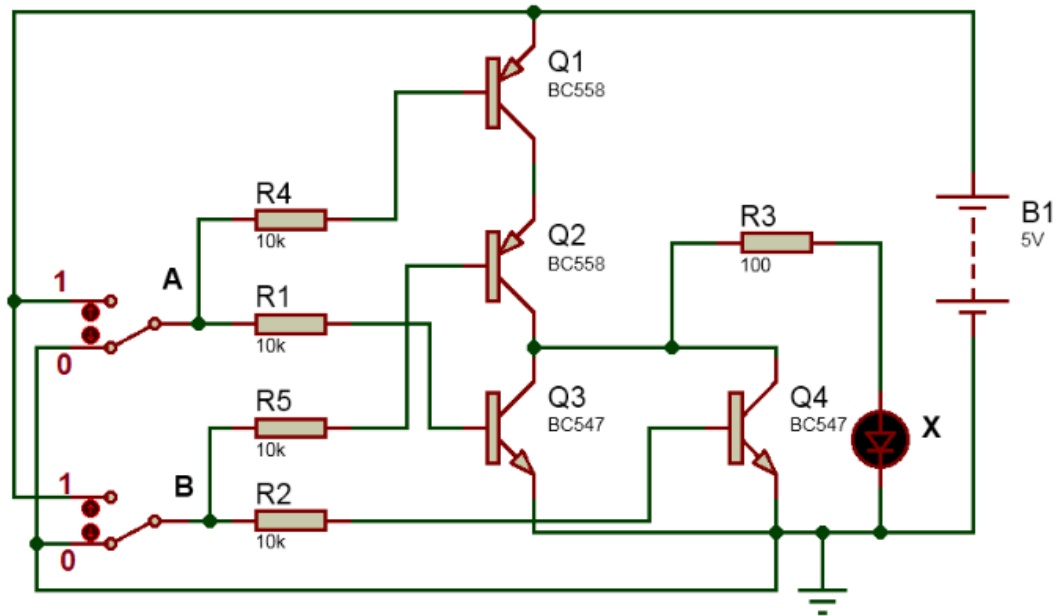- 1) Şekildeki devre hangi mantık kapısına aittir. Doğruluk tablosunu çıkarınız. İki girişte oluşabilecek 4 durum için Q1, Q2, Q3 ve Q4 transistörlerinin Vce gerilimlerini hesaplayınız ve hesapladıktan sonra Simulide programında devreyi kurarak aynı ölçümleri yapınız ve hesapladığınız değerler ile karşılaştırınız. (Beta=100)



Tabloyu doldurunuz

| Vce        | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|----|----|----|----|
| Hesaplanan |    |    |    |    |
| Ölçülen    |    |    |    |    |

Hesaplamayı buraya ve sayfanın arkasına yapabilirsiniz.