



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-6 (GRUP-3)

AC Devre Analizi

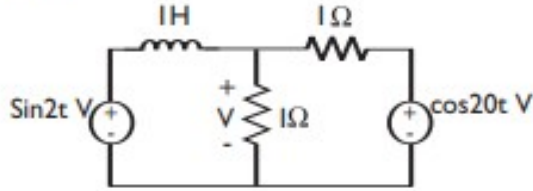- 1) Aşağıdaki devrede V değerini bulunuz.



- 2) Aşağıdaki devre a-b uçlarındaki gerilimi bulunuz.

