



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____


MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-10 (GRUP-2)

İşlemsel Yükselteçler

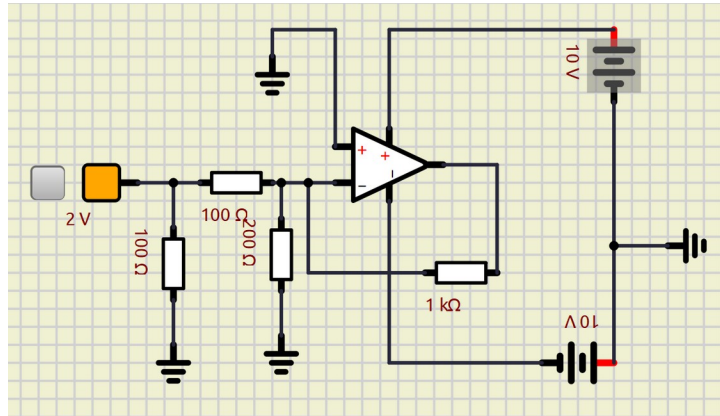- 1) Aşağıdaki eviren opamp için çıkış gerilimini hesaplayınız. Hesaplamanın ardından Simulide ortamında devreyi kurarak çıkış gerilimini ölçünüz. Hesaplanan ve ölçülen değerleri karşılaştırınız.



Hesaplamayı aşağıdaki boşluğa yapınız.


--

Tabloyu doldurunuz

--	--

Hesaplanan	
Ölçülen	

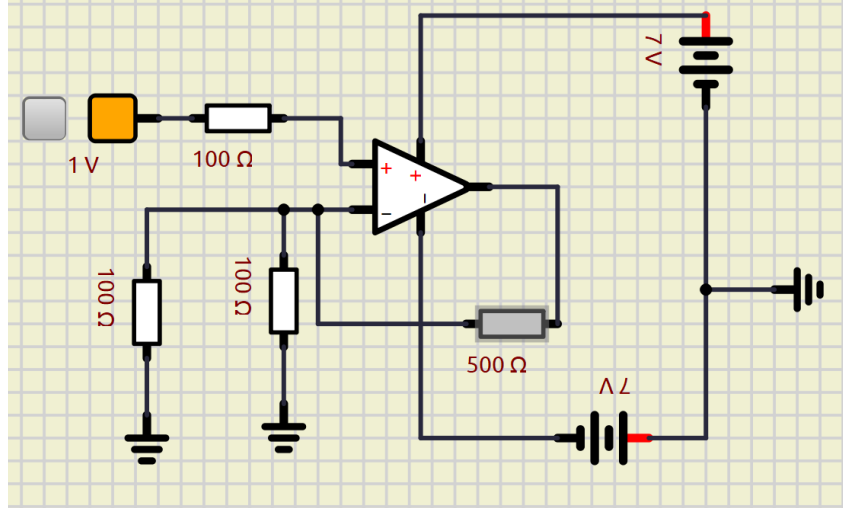- 2) Aşağıdaki evirmeyen opamp için çıkış gerilimini hesaplayınız. Hesaplamanın ardından Simulide ortamında devreyi kurarak çıkış gerilimini ölçünüz. Hesaplanan ve ölçülen değerleri karşılaştırınız.



Hesaplamayı aşağıdaki boşluğa yapınız.

Tabloyu doldurunuz

Hesaplanan	
Ölçülen	