



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-10 (GRUP-4)

İşlemsel Yükselteçler

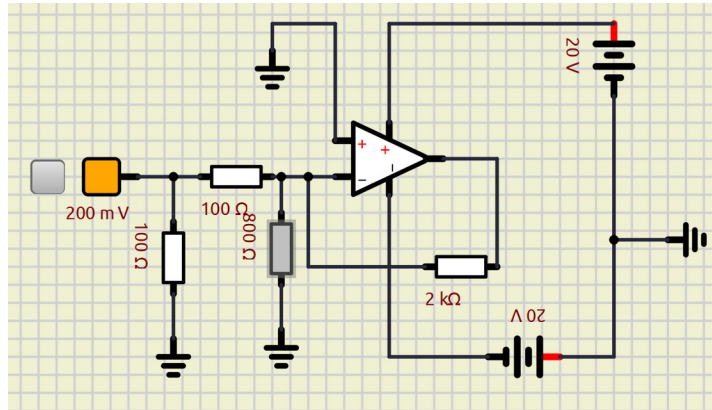- 1) Aşağıdaki eviren opamp için çıkış gerilimini hesaplayınız. Hesaplamanın ardından Simulide ortamında devreyi kurarak çıkış gerilimini ölçünüz. Hesaplanan ve ölçülen değerleri karşılaştırınız.



Hesaplamayı aşağıdaki boşluğa yapınız.


--

Tabloyu doldurunuz

Hesaplanan	

Ölçülen	
---------	--

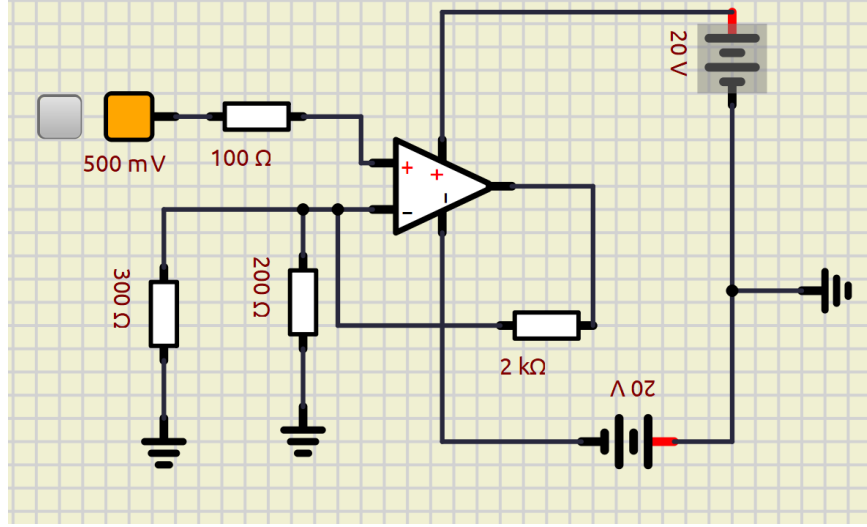- 2) Aşağıdaki evirmeyen opamp için çıkış gerilimini hesaplayınız. Hesaplamanın ardından Simulide ortamında devreyi kurarak çıkış gerilimini ölçünüz. Hesaplanan ve ölçülen değerleri karşılaştırınız.



Hesaplamayı aşağıdaki boşluğa yapınız.

Tabloyu doldurunuz

Hesaplanan	
Ölçülen	