



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-5 (GRUP-1)

Thevenin ve Norton Teoremleri

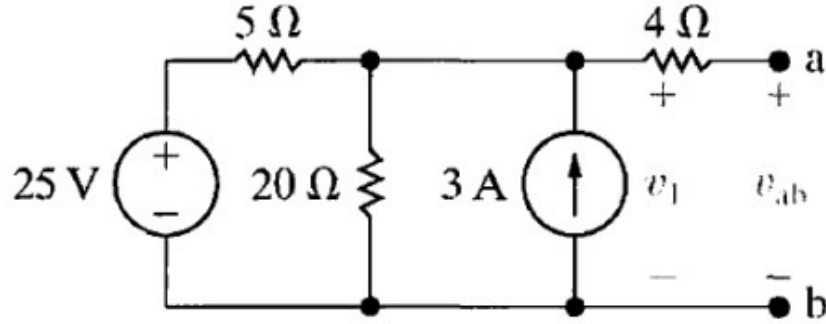- 1) Aşağıdaki devreyi kullanarak V_{ab} akımını Thevenin ve Norton teoremleri ile hesaplayınız.



Hesaplamanızı bu alana yapınız:

- 2) Birinci adımdaki devreyi Simulide programında gerçekleştirek 1. Soruda hesapladığınız gerilim değerlerini ölçünüz ve hesapladığınız değerlerle karşılaştırınız. Oluşturduğunuz devreyi ad_soyad_numara şeklinde isimlendirerek sizler için classroom da oluşturulan ilgili hafta ödevine kaydediniz.

	V_{ab} (Thevenin)	V_{ab} (Norton)
Hesaplanan		
Ölçülen		