



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-5 (GRUP-4)

Thevenin ve Norton Teoremleri

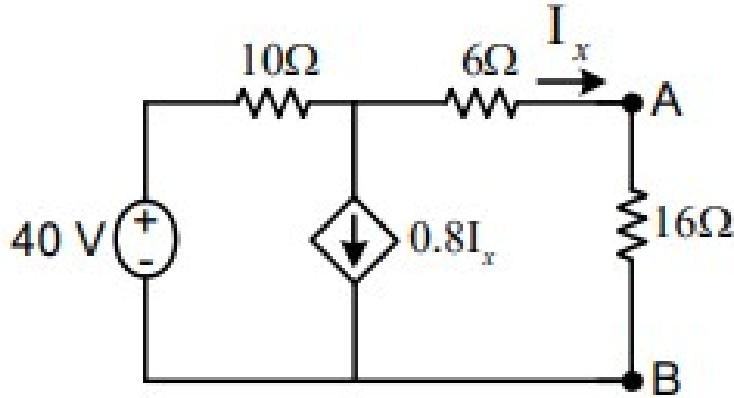- 1) Aşağıdaki devrede 16 ohm luk direnç üzerinden geçen akımı (I) Thevenin ve Norton teoremleri ile hesaplayınız.



Hesaplamanızı bu alana yapınız:

- 2) Birinci adımdaki devreyi Simulide programında gerçekleřtirerek 1. Soruda hesapladıđınız gerilim deđerlerini ölçünüz ve hesapladıđınız deđerlerle karşılařtırınız. Oluřturduđunuz devreyi ad_soyad_numara řeklinde isimlendirerek sizler için classroom da oluřturulan ilgili hafta ödevine kaydediniz.

	I (Thevenin)	I (Norton)
Hesaplanan		
Ölçülen		