



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-7 (GRUP-1)

Diyotlar

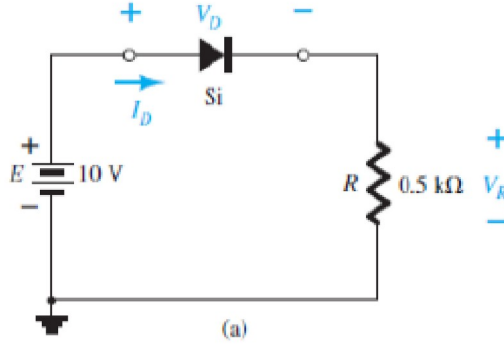- 1) Şekildeki devre için V_D , I_D ve V_R değerlerini hesaplayınız. Hesapladıktan sonra devreyi Simulide üzerinde kurarak değerleri ölçünüz ve hesapladıklarınızla karşılaştırınız.




Hesaplamayı bu alana yapınız:

--

Tabloyu doldurunuz

	Vd	Id	Vr
Hesaplanan			
Ölçülen			

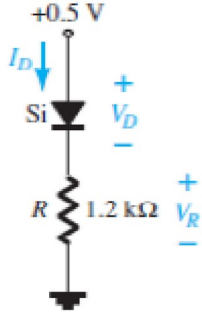- 2) Şekildeki devre için V_d , I_d ve V_r değerlerini hesaplayınız. Hesapladıktan sonra devreyi Simulide üzerinde kurarak değerleri ölçünüz ve hesapladıklarınızla karşılaştırınız.



Hesaplamayı bu alana yapınız:

Tabloyu doldurunuz

	V_d	I_d	V_r
Hesaplanan			
Ölçülen			