



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-7 (GRUP-2)

Diyotlar

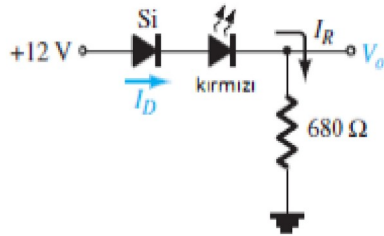- 1) Şekildeki devre için V_o ve I_d değerlerini hesaplayınız. Hesapladıktan sonra devreyi Simulide üzerinde kurarak değerleri ölçünüz ve hesapladıklarınızla karşılaştırınız. Kırmızı ledin kutuplama voltajı 1.8 v tur.




Hesaplamayı bu alana yapınız:

Tabloyu doldurunuz

	V_o	I_d
Hesaplanan		
Ölçülen		

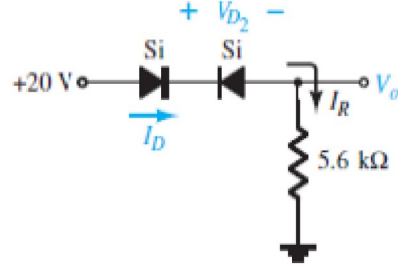- 2) Şekildeki devre için V_o , I_D ve V_{D2} değerlerini hesaplayınız. Hesapladıktan sonra devreyi Simulide üzerinde kurarak değerleri ölçünüz ve hesapladıklarınızla karşılaştırınız.



Hesaplamayı bu alana yapınız:

Tabloyu doldurunuz

	V_{D2}	I_D	V_o
Hesaplanan			
Ölçülen			