



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-4 (GRUP-3)

Süperpozisyon Teoremi

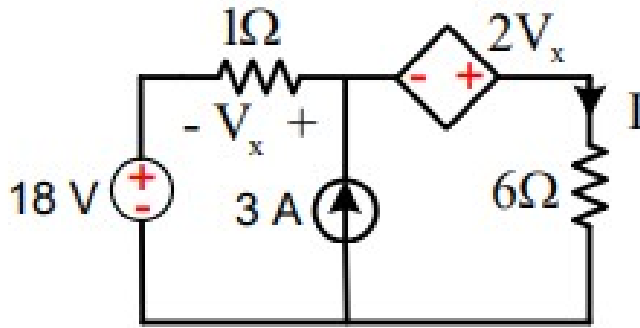- 1) Aşağıdaki devreyi kullanarak 6 ohm üzerinden akan I akımını süperpozisyon teoremi ile hesaplayınız.



Hesaplamanızı bu alana yapınız:

- 2) Birinci adımdaki devreyi Simulide programında gerçekleştirerek 1. Soruda hesapladığınız akım değerlerini ölçünüz ve hesapladığınız değerlerle karşılaştırınız. Oluşturduğunuz devreyi ad_soyad_numara şeklinde isimlendirerek sizler için classroom da oluşturulan ilgili hafta ödevine kaydediniz.

	I
Hesaplanan	
Ölçülen	