



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-6 (GRUP-2)

AC Devre Analizi

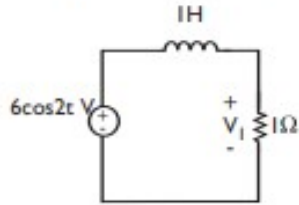- 1) Aşağıdaki devrede V_1 değerini bulunuz.



- 2) Aşağıdaki devreden akan akımı bulunuz.

