



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-8 (GRUP-3)

Transistörler

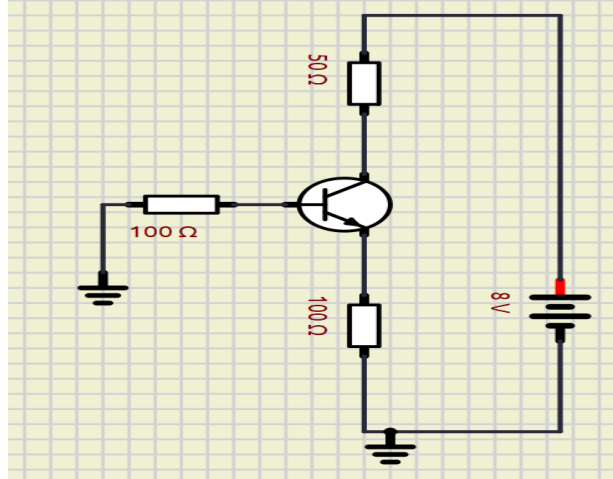- 1) Şekildeki devre için I_b , I_c , I_e değerlerini hesaplayınız. Hesapladıktan sonra devreyi Simulide üzerinde kurarak değerleri ölçünüz ve hesapladıklarınızla karşılaştırınız. (Beta=75)




Hesaplamayı bu alana yapınız:

--	--	--	--

Tabloyu doldurunuz

	I_b	I_e	I_c
Hesaplanan			
Ölçülen			

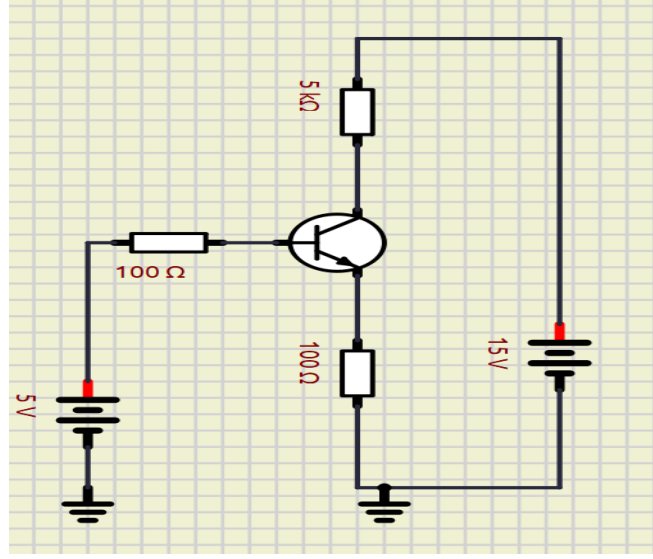- 2) Şekildeki devre için V_{bb} , V_c ve V_e değerlerini hesaplayınız. Hesapladıktan sonra devreyi Simulide üzerinde kurarak değerleri ölçünüz ve hesapladıklarınızla karşılaştırınız. $\beta=75$



Hesaplamayı bu alana yapınız:

Tabloyu doldurunuz

	V_{bb}	V_c	V_e
Hesaplanan			
Ölçülen			