



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-7 (GRUP-3)

Diyotlar

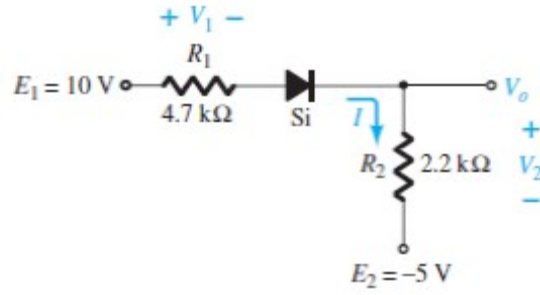- 1) Şekildeki devre için V_1 , V_2 , ve I değerlerini hesaplayınız. Hesapladıktan sonra devreyi Simulide üzerinde kurarak değerleri ölçünüz ve hesapladıklarınızla karşılaştırınız.




Hesaplamayı bu alana yapınız:

Tabloyu doldurunuz

	V1	I	V2
Hesaplanan			
Ölçülen			

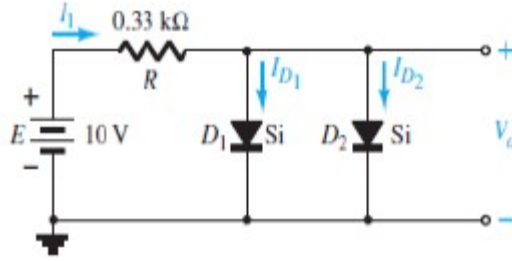- 2) Şekildeki devre için I_1 , I_{D1} , I_{D2} ve V_o değerlerini hesaplayınız. Hesapladıktan sonra devreyi Simulide üzerinde kurarak değerleri ölçünüz ve hesapladıklarınızla karşılaştırınız.



Hesaplamayı bu alana yapınız:

Tabloyu doldurunuz

	I_{D2}	I_{D1}	I_D	V_o
Hesaplanan				
Ölçülen				