




ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ****ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ****FÖY-9 (GRUP-4)****Transistörler**

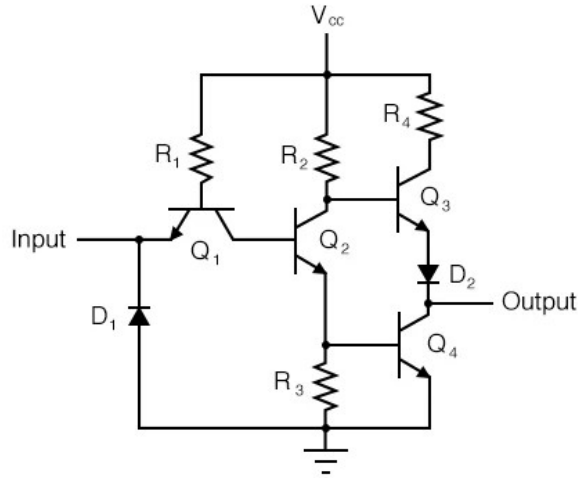- 1) Şekildeki devre hangi mantık kapısına aittir. Doğruluk tablosunu çıkarınız. İki girişte oluşabilecek 4 durum için Q1, Q2, Q3 ve Q4 transistörlerinin Vce gerilimlerini hesaplayınız ve hesapladıktan sonra Simulide programında devreyi kurarak aynı ölçümleri yapınız ve hesapladığınız değerler ile karşılaştırınız. (Beta=100)



Tabloyu doldurunuz

Vce	Q1	Q2	Q3	Q4
Hesaplanan				
Ölçülen				

Hesaplamayı buraya ve sayfanın arkasına yapabilirsiniz.