



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-7 (GRUP-4)

Diyotlar

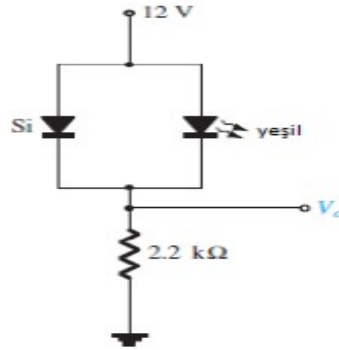- 1) Şekildeki devre için V_o değerini hesaplayınız. Hesapladıktan sonra devreyi Simulide üzerinde kurarak değerleri ölçünüz ve hesapladıklarınızla karşılaştırınız. (Yeşil ledin kutuplama voltajı 2.2 v tur)




Hesaplamayı bu alana yapınız:

Tabloyu doldurunuz

	V_o
Hesaplanan	
Ölçülen	

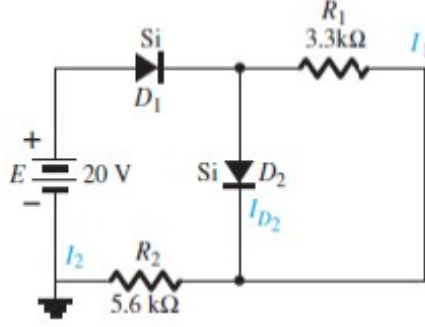- 2) Şekildeki devre için I_1 , I_2 , I_{D2} değerlerini hesaplayınız. Hesapladıktan sonra devreyi Simulide üzerinde kurarak değerleri ölçünüz ve hesapladıklarınızla karşılaştırınız.



Hesaplamayı bu alana yapınız:

Tabloyu doldurunuz

	I_{D2}	I_1	I_2
Hesaplanan			
Ölçülen			