
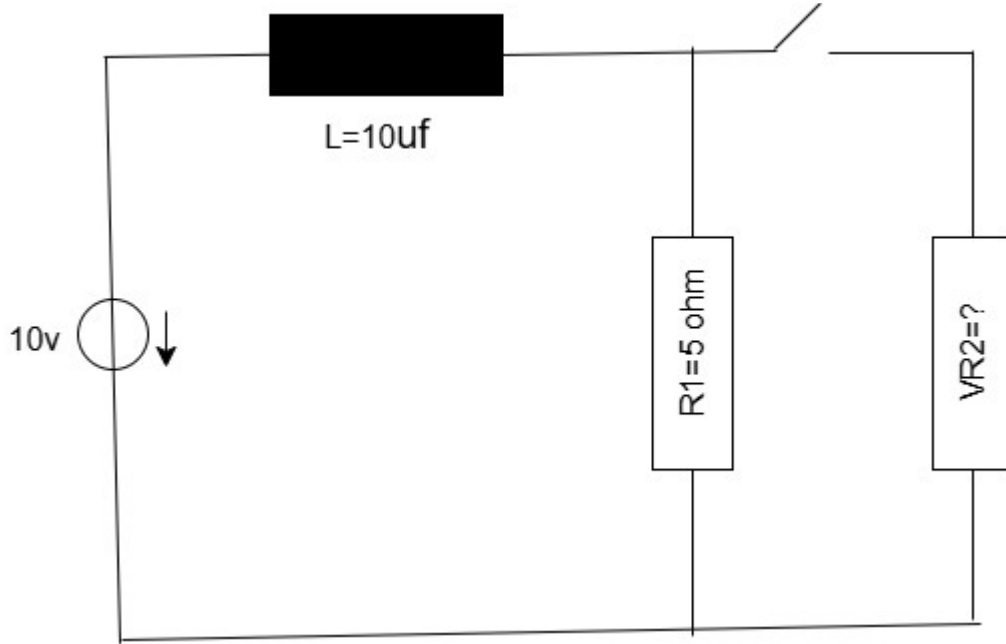


1. $t=0$, VR2 nin gerilim değeri nedir?

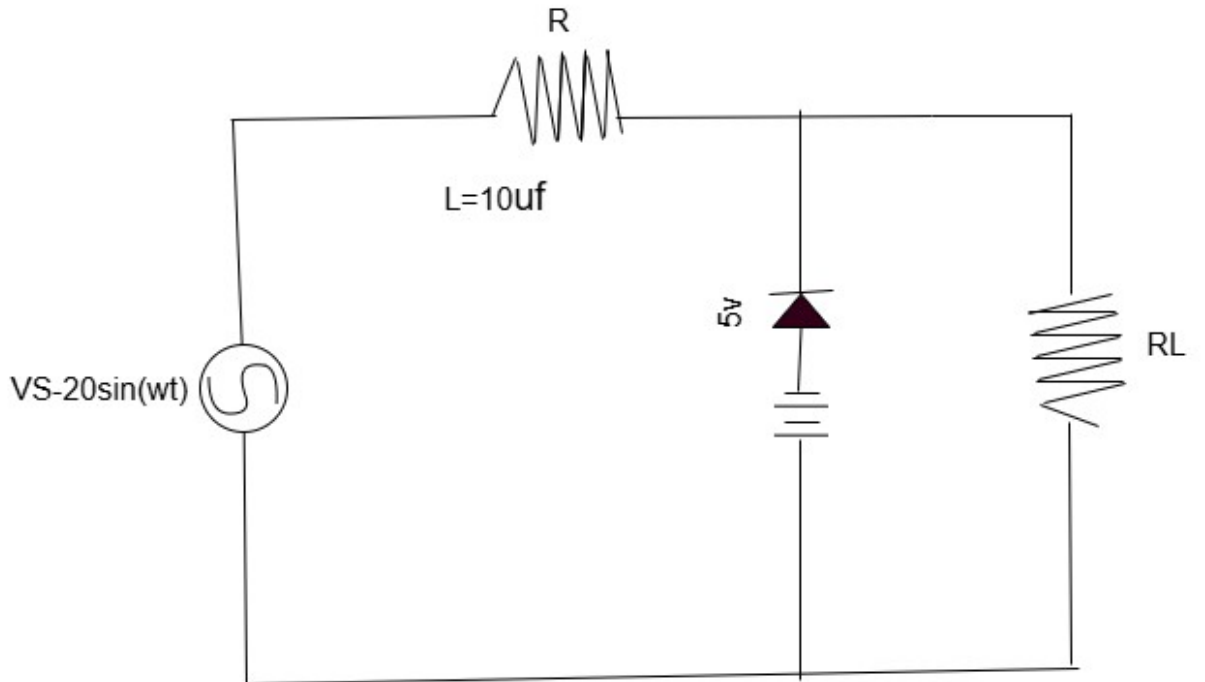


2. Doğrultucu devrenin çıkışında AC gerilimini azaltmak için hangi devre kullanılır?
3. Zener diyot nedir? Ne amaçla kullanılır?
4. Kirchooff gerilim kanunu nedir?
5. Türü nedir? Pozitif-negatif alternans gerilim değerleri nelerdir?




6. Tam dalga doğrultucu devrenin çıkışında ne tür sinyal vardır?
7. Yarım dalga doğrultucu devrenin yük üstündeki dalgalanma katsayısı kaçtır?
8. Doğrultucu devrede yük üstüne düşen gerilimi arttırmak için ne yapılır?
9. PN hangi durumlarda iletkendir?
10. Kenetleyici devre ne için kullanılır?

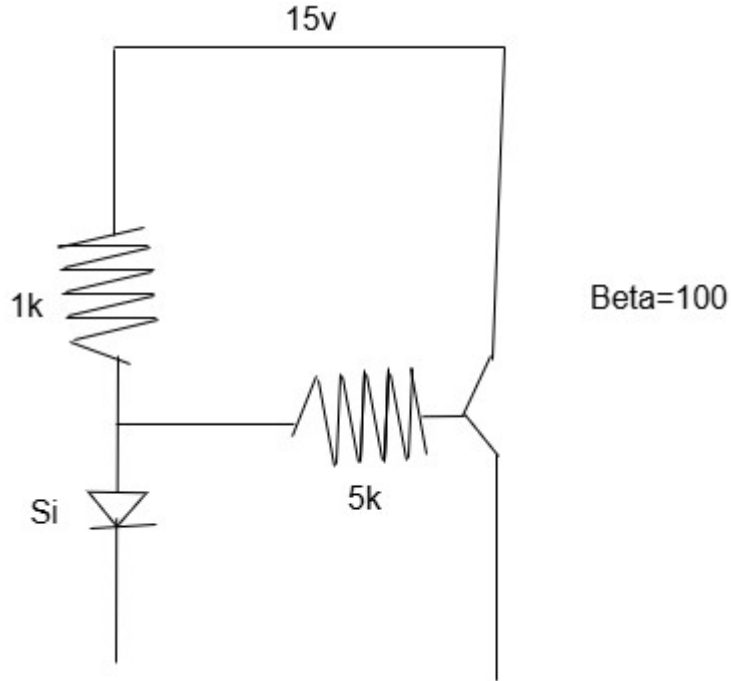11. NPN BJT transistörün kollektör akımı nedir? ($I_c = \beta I_b$ gibi ifadeler vardı)
12. Silikon diyot ileri voltaj düşüşü kaç voltur?
13. 5,6 V zener diyot 7 V ters polarlama altında çalışırken ne olur?
14. Kırpıcı devrenin amacı nedir?
15. Base akımı nedir?




16. Zener diyot 6,4 V ise V_{out} nedir?

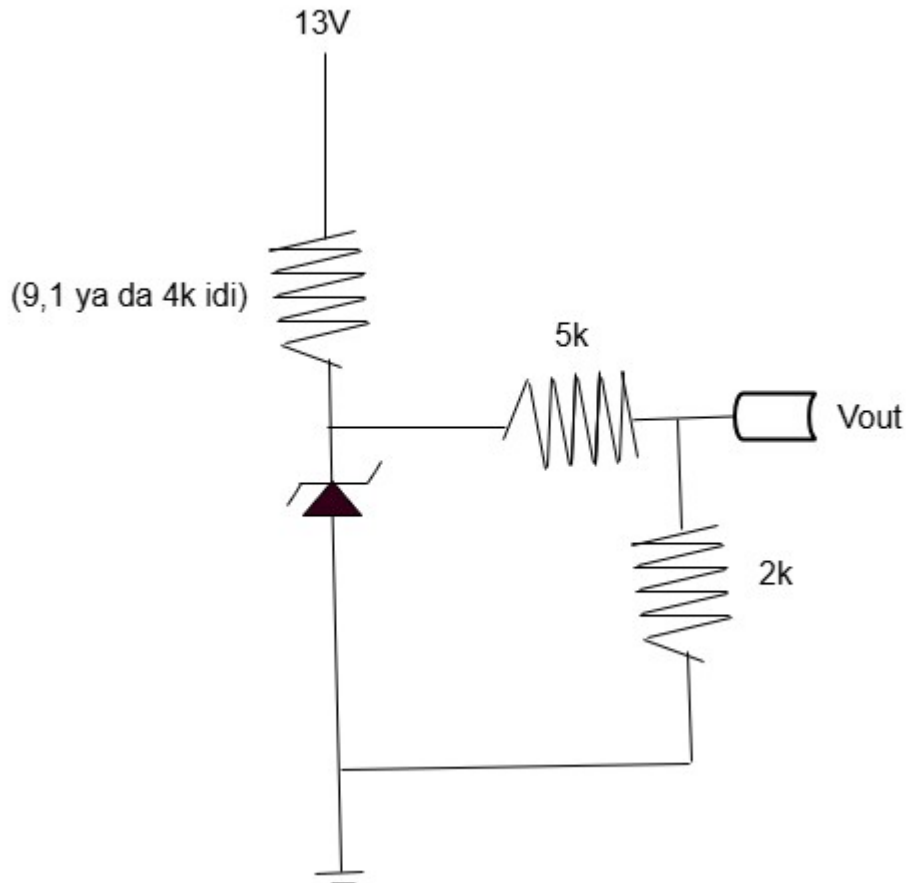

17. Gerilimin 10v olacağı aralıktaki RL yük direnci IL değişimleri ve zener diyotun gücü nedir?

RLmin-RLmax

Lmin-Lmax

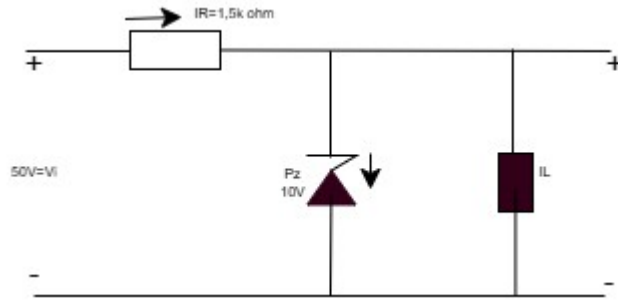

18. Vc nin 0-1 ve 3-4 sn aralığındaki aldığı gerilim değerleri nedir?

