



ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-2 (GRUP-4)

Temel Devre Elemanları, Seri ve Paralel Bağlantı

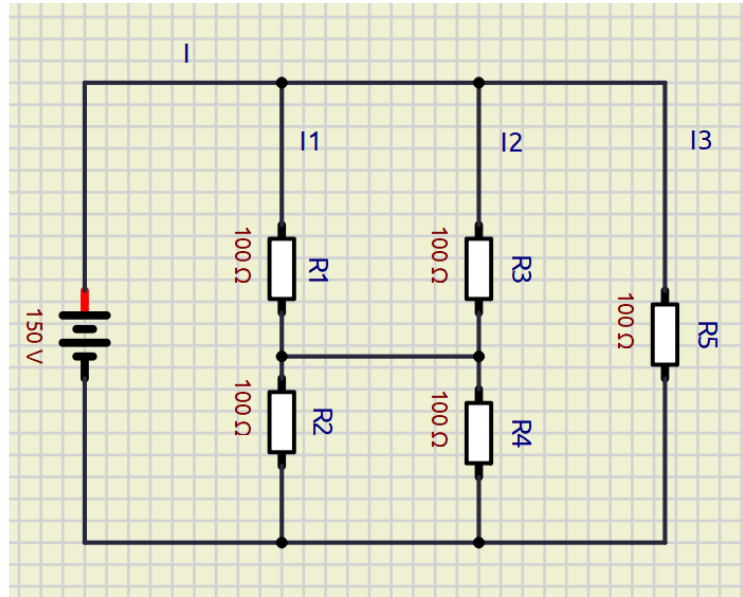- 1) Aşağıdaki devreyi kullanarak eşdeğer direnci, kaynaktan çekilen akımı (I), 1 numaralı koldan akan akımı (I_1), 2 numaralı koldan akan akımı (I_2), 3 numaralı koldan akan akımı (I_3) ve her bir direncin üzerine düşen gerilimi, harcadıkları güç ve toplam güç hesaplayınız.



Hesaplamanızı bu alana yapınız:

- 2) Birinci adımdaki devreyi Simulide programında gerçekleřtirerek 1. Soruda hesapladıđınız akım, gerilim deđerlerini ölçünüz ve hesapladıđınız deđerlerle karşılařtırınız. Oluřturduđunuz devreyi ad_soyad_numara řeklinde isimlendirerek sizler için classroom da oluřturulan ilgili hafta ödevine kaydediniz.

	I	I1	I2	I3	Vr1	Vr2	Vr3	Vr4	Vr5
Hesaplanan									
Ölçülen									

Güç hesaplamaları sadece 1. Soruya aittir, oraya cevaplayınız. Bu bölümde yazmanıza gerek yoktur.